
10주차

적외선 센서와 리모콘 실험

지도 교수 : 한 형석 _{교수님}

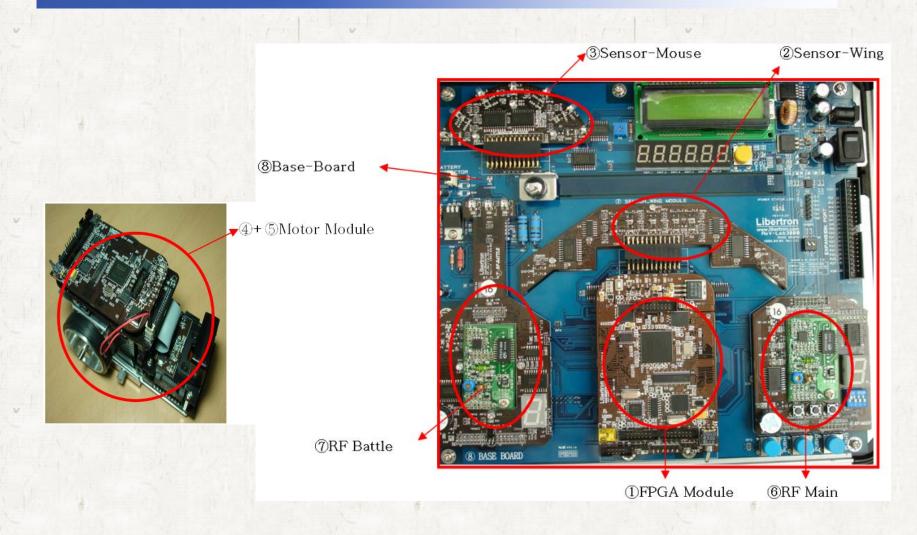


iRoVLab3000의 실물






iRo /Lab3000의 블록도

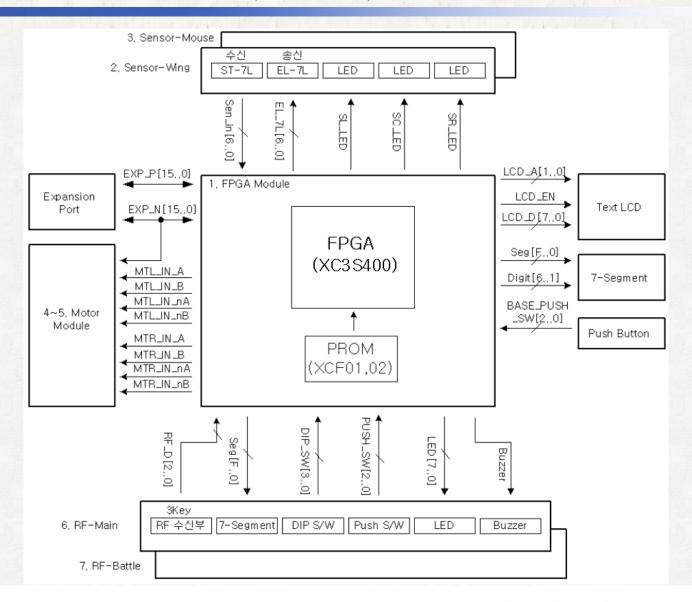


11. 적외선 센서 제어기의 설계

★ 전자기파 종류와 파장

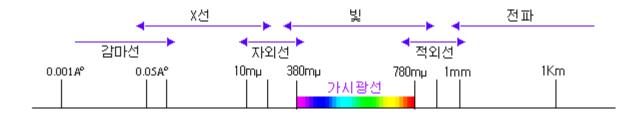


★ 적외선 센서 모듈

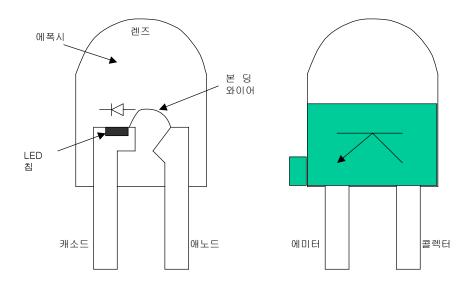



11. 적외선 센서 제어기의 설계- Design

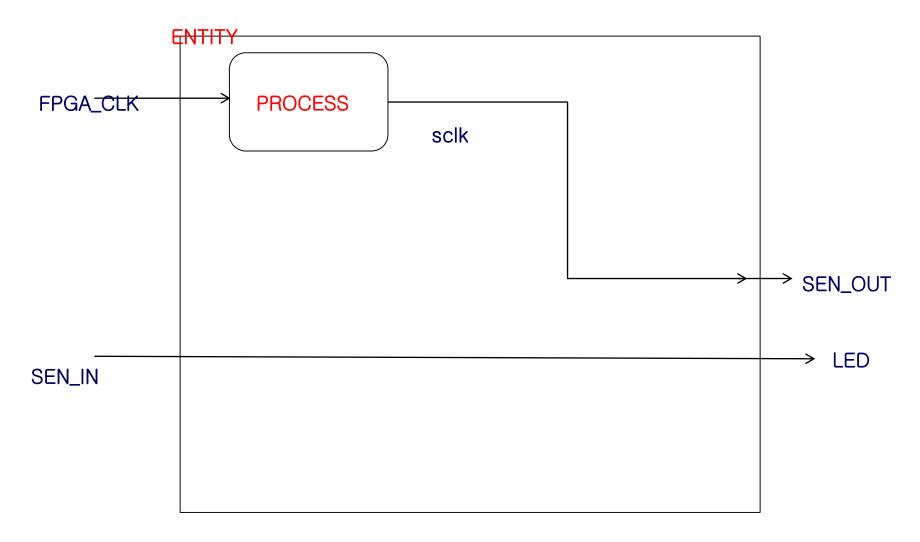



11. 적외선 센서제어기의 설계 - Design

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
                                                                           --======= Sensor Clock(1.255kHz) Generator
use IEEE.STD LOGIC ARITH.ALL;
                                                                           process(FPGA_RSTB,clk_5k,sclk)
use IEEE.STD LOGIC UNSIGNED.ALL;
                                                                           begin
                                                                                          if FPGA_RSTB = '0' then
entity sensor_test is
                                                                                                          sclk <= '0';
                                                                                           elsif rising_edge (clk_5k) then
               port (
               FPGA RSTB: IN std logic;
                                                                                                          sclk <= not sclk;
               FPGA CLK : IN std logic;
                                                                                           end if;
               SEN_IN : IN std_logic_vector (6 downto 0);
                                                                           end process;
               SEN_OUT : OUT std_logic_vector (6 downto 0);
               SC_LED : OUT std_logic; --센서부 center 돌출LED
               SR_LED : OUT std_logic; --센서부 right 돌출 LED
                                                                           SEN_OUT(0) <= sclk;
               SL_LED : OUT std_logic; --센서부 left 돌출 LED
                                                                           SEN_OUT(1) <= sclk;
               LED
                       : OUT std_logic_vector (6 downto 0)
                                                                           SEN_OUT(2) <= sclk;
               );
                                                                           SEN_OUT(3) <= sclk;
                                                                           SEN_OUT(4) <= sclk;
end sensor_test;
                                                                           SEN_OUT(5) <= sclk;
architecture Behavioral of sensor test is
                                                                           SEN OUT(6) <= sclk;
signal cnt: std_logic_vector (15 downto 0);
                                                                           LED <= SEN_IN;
signal load: std_logic;
signal clk_5k: std_logic;
                                                                           SC_LED <= '1' when SEN_IN(3) = '1' else '0';
signal sclk: std_logic;
                                                                           SL LED <= '1' when SEN IN(0) = '1' else '0';
begin
                                                                           SR LED <= '1' when SEN IN(6) = '1' else '0';
process(FPGA_RSTB,FPGA_CLK,load,cnt)
                                                                           end Behavioral;
begin
               if FPGA RSTB = '0' then
                               cnt <= (others => '0');
                               clk_5k <= '0';
               elsif rising_edge (FPGA_CLK) then
                               if load = '1' then
                               cnt <= (others => '0');
                               clk_5k <= not clk_5k;
                               else
                               cnt \le cnt + 1;
               end if:
               end if:
end process;
```


--X"2710" = 10.000

load \leq '1' when (cnt = X"2710") else '0';




11. 적외선 센서제어기의 설계 - Simulation

★ 발광 다이오드 구동 전압 파형

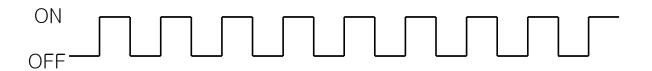

★ 적외선 센서 제어기의 시뮬레이션 결과 파형 화면

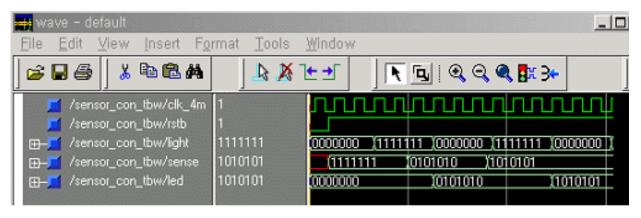



```
#PACE: Start of Constraints generated by PACE
                                                       NET "SEN_OUT<0>" LOC = "r5" ;
                                                       NET "SEN_OUT<1>" LOC = "p5" ;
#PACE: Start of PACE I/O Pin Assignments
                                                       NET "SEN_OUT<2>" LOC = "n6" ;
                                                       NET "SEN_OUT<3>" LOC = "m6" ;
NET "FPGA CLK" LOC = "t9";
                                                       NET "SEN_OUT<4>" LOC = "r6" ;
NET "FPGA_RSTB" LOC = "f4";
                                                       NET "SEN_OUT<5>" LOC = "p6" ;
                                                       NET "SEN_OUT<6>" LOC = "n7" ;
NET "SEN_IN<0>" LOC = "I3" ;
NET "SEN_IN<1>" LOC = "I2" ;
                                                       NET "LED<0>" LOC = "n5" ;
NET "SEN_IN<2>" LOC = "k5" ;
                                                       NET "LED<1>" LOC = "p7" ;
NET "SEN_IN<3>" LOC = "k4" ;
                                                       NET "LED<2>" LOC = "t5" ;
NET "SEN_IN<4>" LOC = "k3" ;
                                                       NET "LED<3>" LOC = "t8" ;
NET "SEN_IN<5>" LOC = "k2" ;
                                                       NET "LED<4>" LOC = "t3"
NET "SEN_IN<6>" LOC = "i4" ;
                                                       NET "LED<5>" LOC = "r3" :
                                                       NET "LED<6>" LOC = "t4" :
                                                       NET "SC LED" LOC = "e2";
                                                       NET "SL_LED" LOC = "d3" ;
                                                       NET "SR_LED" LOC = "e1";
```




12. 무선 통신 제어기의 설계

★ 무선RF (Radio Frequency) 통신이라고 불리는 무선 통신은 글자 그대로 데이터를 전달

하는데, 전선 같은 게 필요 없이 처리 가능한 시스템을 일컫는다.

★ 3-Key 리모콘 송신기

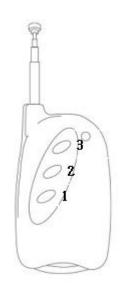무선 통신 주파수는 311 MHz로, 데이터는 통신 방식중의 하나인 AM (Amplitude Modulation) 변조를 하여 송수신함






12. 무선 통신 제어기의 설계 - Design



11. 무선 통신 제어기의 설계

★ 송신기무선 통신 제어기의 시뮬레이션 결과 파형

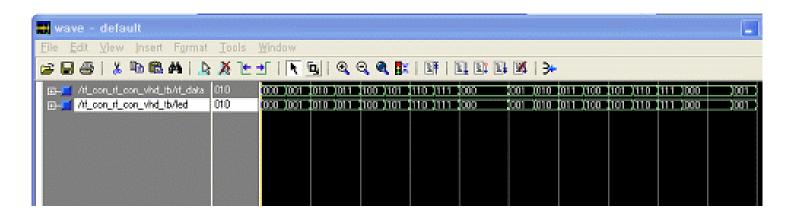

★ 무선 통신 제어기의 핀 할당


입 력			출 력		
신호 이름	키트 이름	핀 번호	신호 이름	키트 이름	핀 번호
RF_DATA(0)	RF_DATA(0)	k1	LED(0)	LED(0)	n5
RF_DATA(1)	RF_DATA(1)	r1	LED(1)	LED(1)	p7
RF_DATA(2)	RF_DATA(2)	p1	LED(2)	LED(2)	t5



RF 제어 과제

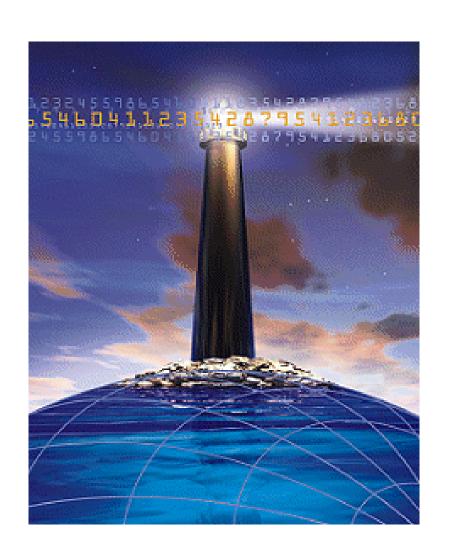- 리모콘의
- 1번 버튼 : 세그먼트에 1 표현
- 2번 버튼: 세그먼트에 1 표현
- 3번 버튼 : 세그먼트에 3 표현





The END

수고하셨습니다.!!!

www.libertron.co m

